

Name : Tanjim Reza


Student ID : 20101065

Course : CSE250

Section : CSE06

Assignment : 04 (Theory)

Ans: to the que no: 1 (a)

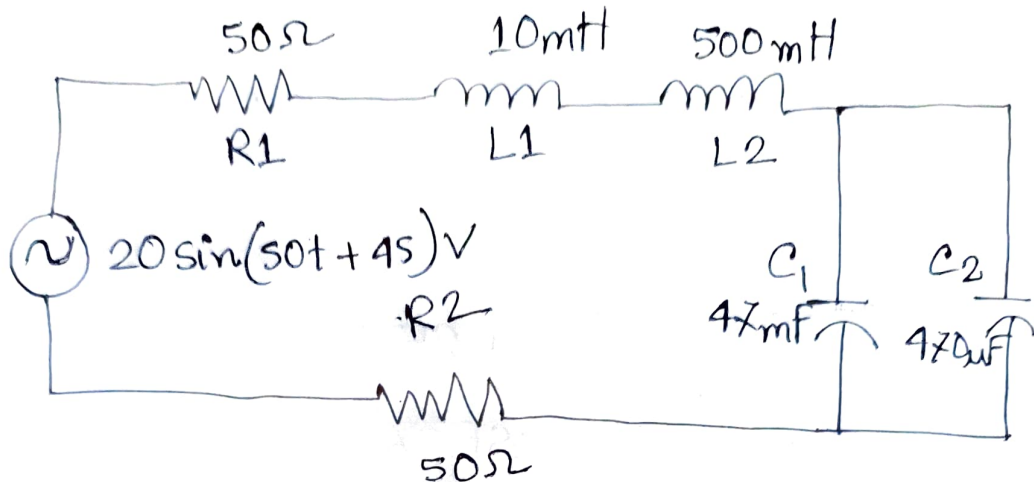

$$v = 20 \sin(50t + 45)$$

$$\omega = 50$$

$$\begin{aligned} \therefore v(t) &= 20 \sin(50t + 45^\circ - 90^\circ) \\ &= 20 \cos(50t + 45^\circ - 90^\circ) \\ &= 20 \cos(50t - 45^\circ) \\ &= 20 \angle -45^\circ \end{aligned}$$

Ans:

Ans: to the que no: 1(b)

Given

$$L_2 = 500\text{mH}$$

$$\omega = 50$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{Impedance} &= j\omega L_2 \\ &= 50 \times 500 \times 10^{-3} j \\ &= 25j \Omega \quad \underline{\text{Ans:}}\end{aligned}$$

Ans: to the que no: 1(c)


Given,

$$C_1 = 47\text{mf} ; C_2 = 470 \mu\text{f}$$

$\therefore$  Equivalent impedance of  $C_1$  and  $C_2$

$$\begin{aligned}C &= \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \\ &= \frac{\left(\frac{-j}{50 \times 47 \times 10^{-3}}\right) \left(\frac{-j}{50 \times 470 \times 10^{-6}}\right)}{\left(\frac{-j}{50 \times 47 \times 10^{-3}}\right) + \left(\frac{-j}{50 \times 470 \times 10^{-6}}\right)} \\ &= -0.4213187276j \quad \underline{\text{Ans}}\end{aligned}$$

Ans: to the que no: 2(a)

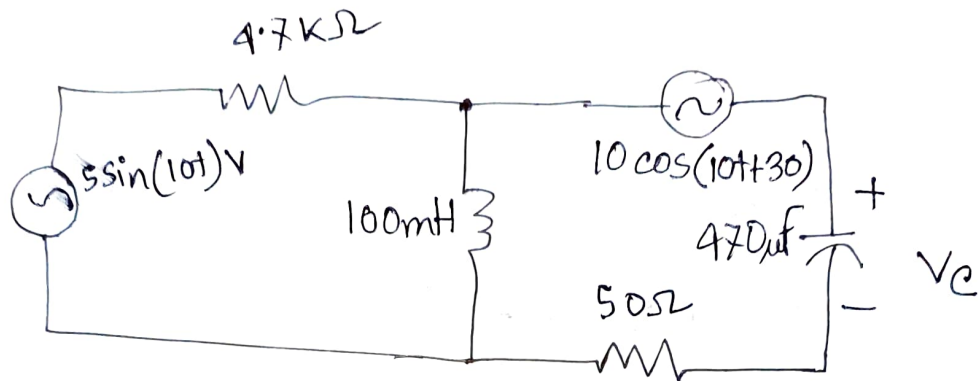

Given

$$V_1 = 5 \sin(10t) \text{ V}$$

$$= 5 \angle -90^\circ \text{ V}$$

$$V_2 = 10 \cos(10t + 30^\circ)$$


$$= 10 \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$\omega = 10 ; C = 470 \times 10^{-6}$$

$$\therefore j\omega L = j \times 10 \times 100 \times 10^{-3} = j1 \Omega$$

$$\therefore \frac{-j}{\omega C} = \frac{-j}{10 \times 470 \times 10^{-6}}$$

$$= -j212.7659574$$

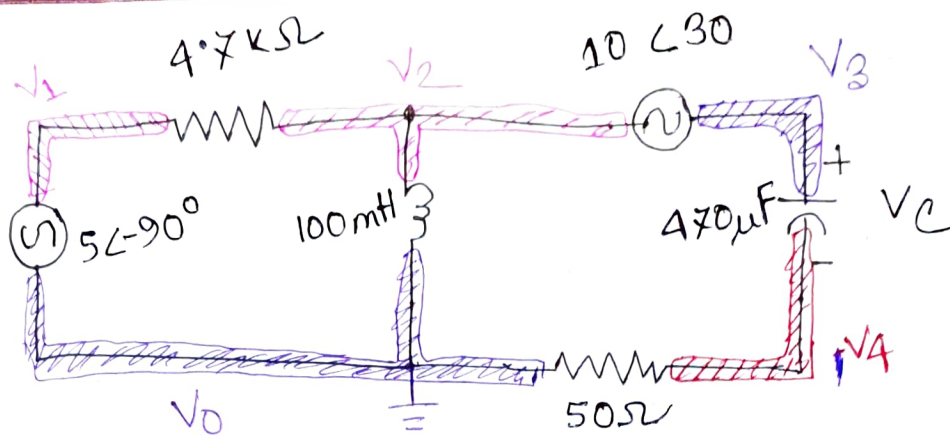

$$V_1 = 5\angle -90^\circ \text{ V} = -5^\circ$$

$$V_2 - V_3 = 10\angle 30^\circ \text{ V} = 5\sqrt{3} + 5^\circ$$

Supernode \$V\_2, V\_3\$

$$V_2 \left( \frac{1}{4700\Omega} + \frac{1}{1j\Omega} \right) - \frac{V_1}{4700} - \frac{V_0}{1} + V_3 \left( \frac{1}{-j212.766} \right) - \frac{V_4}{-j212.766} = 0$$

Node \$V\_4\$

$$V_4 \left( \frac{1}{50} + \frac{1}{-212.766j} \right) - \frac{V_3}{-212.766j} = 0$$

Solving the equations

$$V_1 = -5j$$

$$V_2 = -0.0429494 - 0.0132105j$$

$$V_3 = -8.70295 - 5.01321j$$

$$V_4 = 0.660981 - 2.20052j$$

$$\therefore V_o = V_3 - V_4$$

$$= (-8.70295 - 5.01321j) - (0.660981 - 2.20052j)$$

$$= -9.363931 - 2.812691j$$

$$= 9.777240344 \angle -163.2840503^\circ \checkmark$$

Ans